
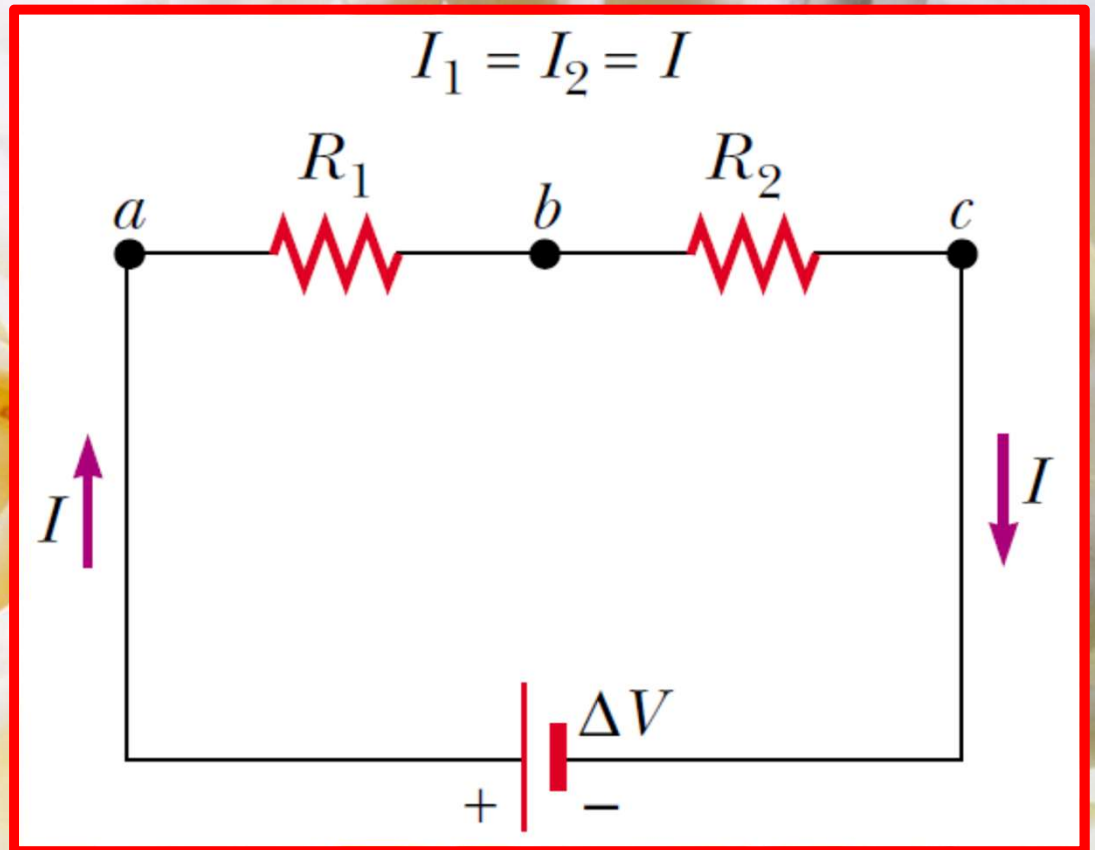


به هم بستن سری مقاومتها

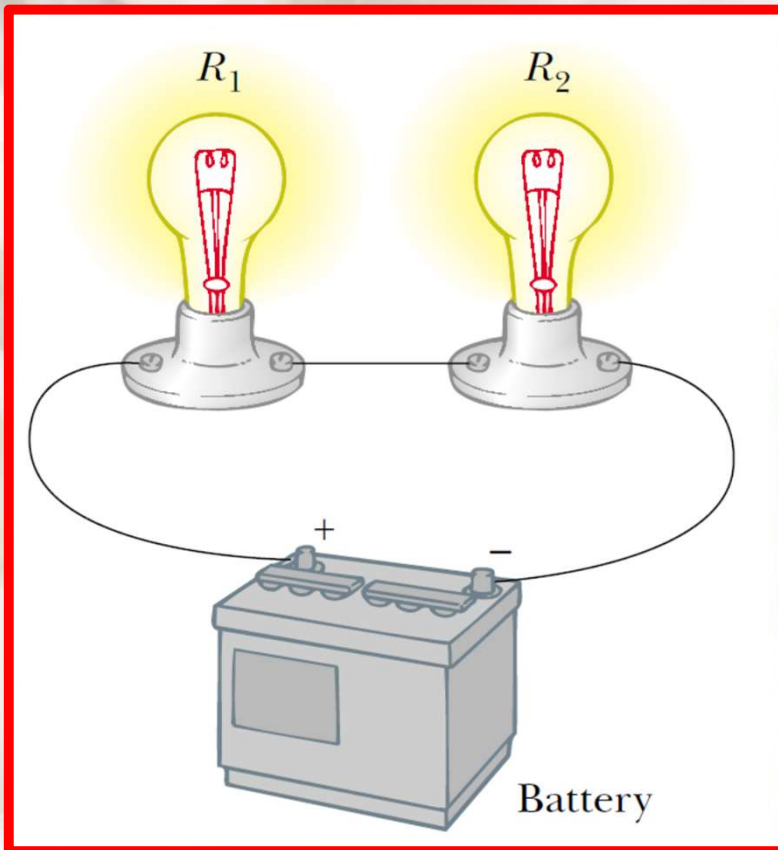

$$V = R_{eq} I$$

$$V_1 = R_1 I$$



$$V_2 = R_2 I$$

$$V = V_1 + V_2$$



$$R_{eq} I = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

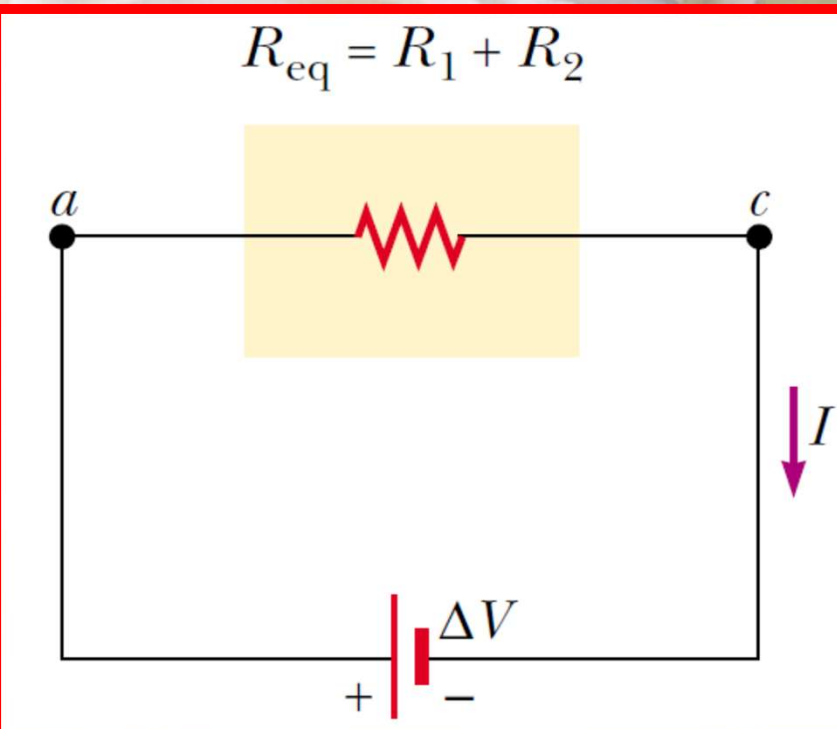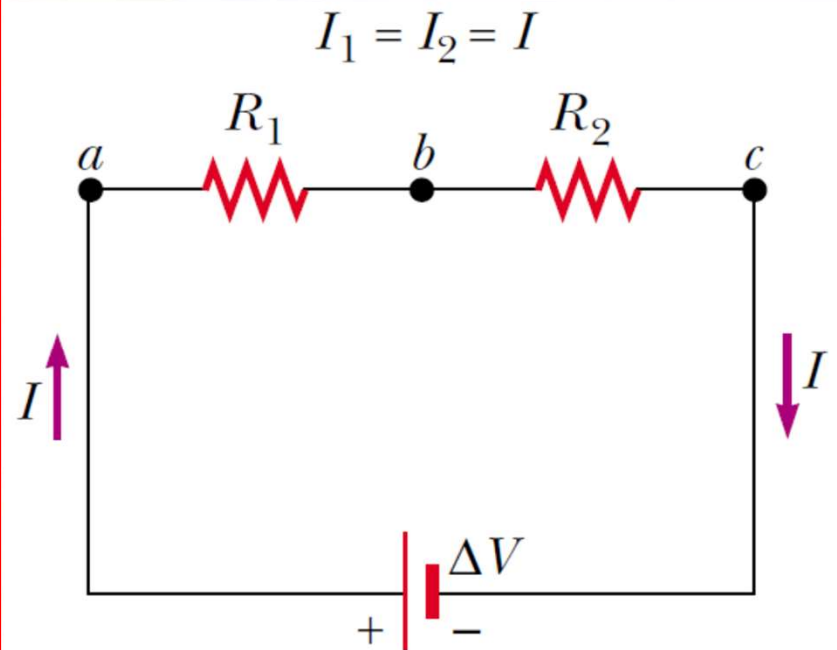

به هم بستن موازی مقاومتها

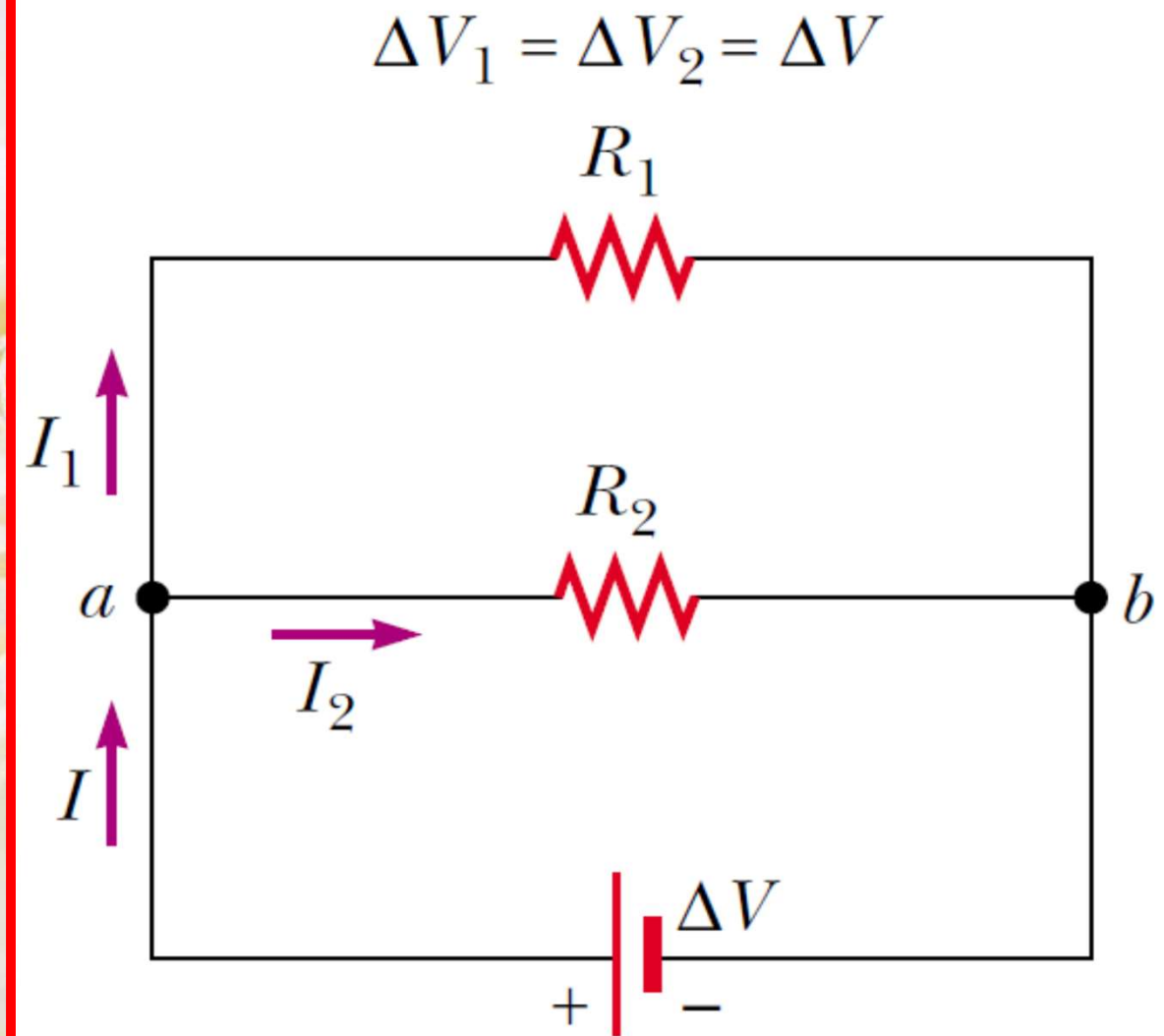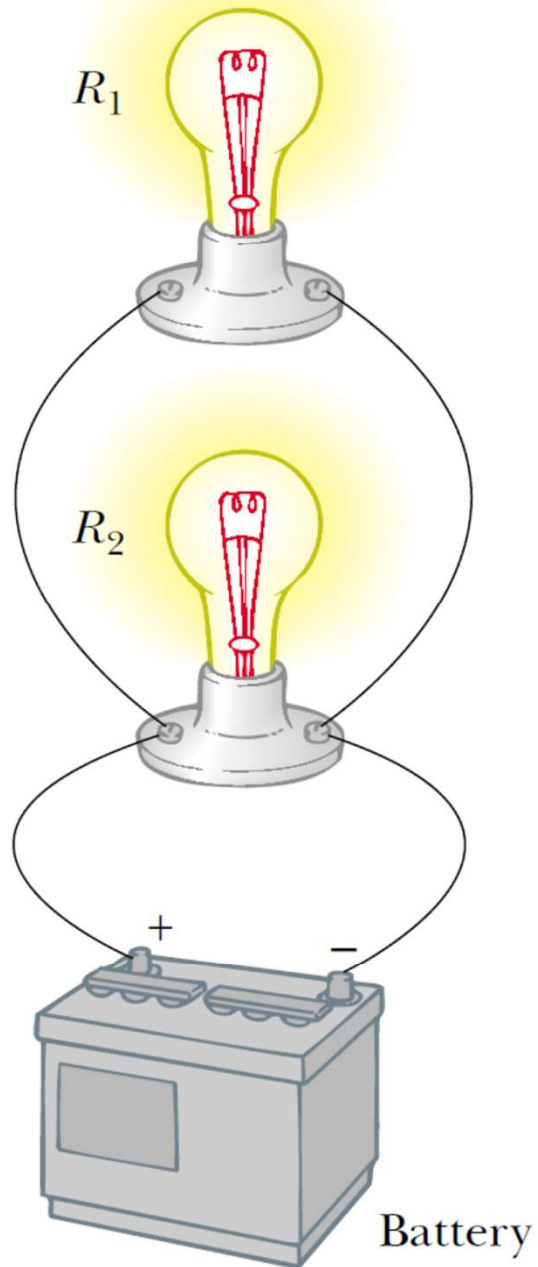

$$I = I_1 + I_2$$

$$V = V_1 = V_2$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}}$$



$$I_1 = \frac{V}{R_1}$$





$$I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$\frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
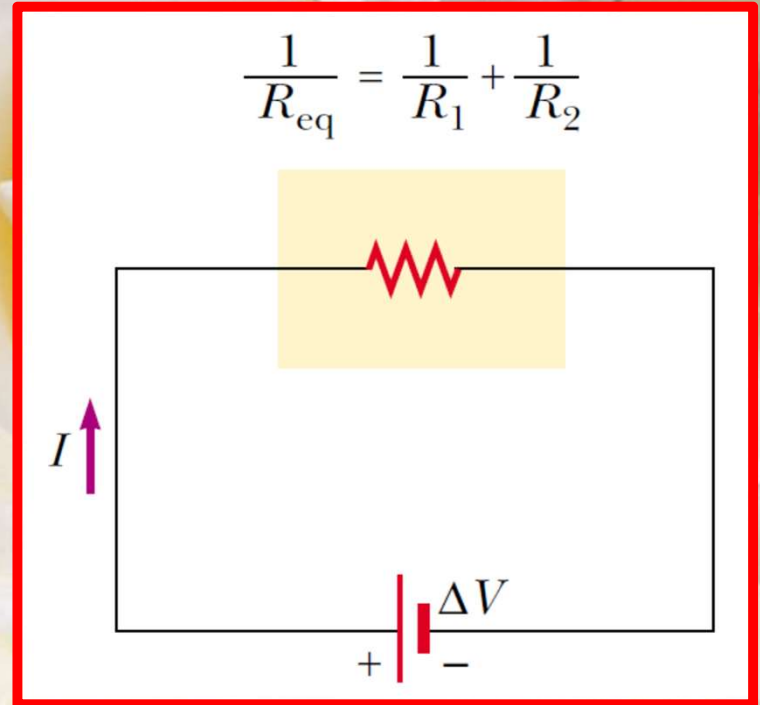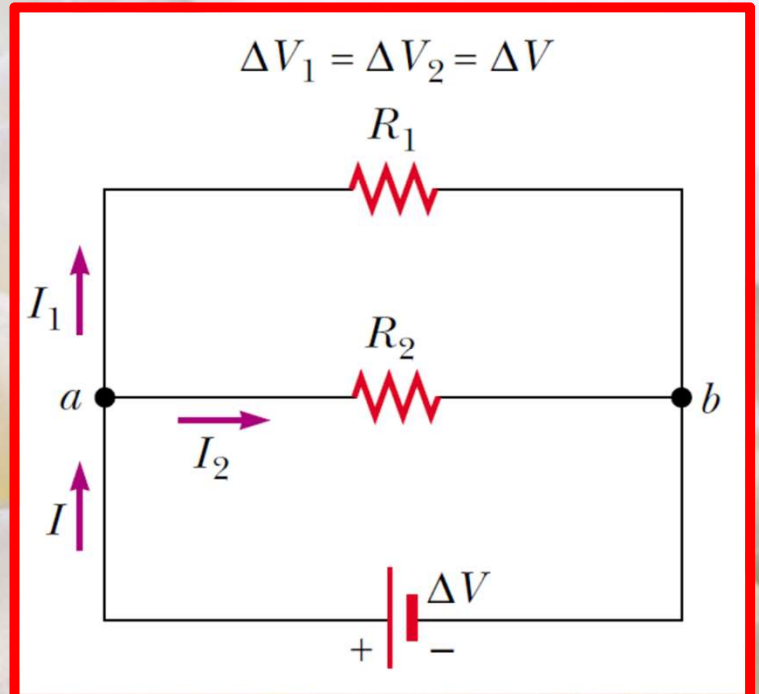
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$




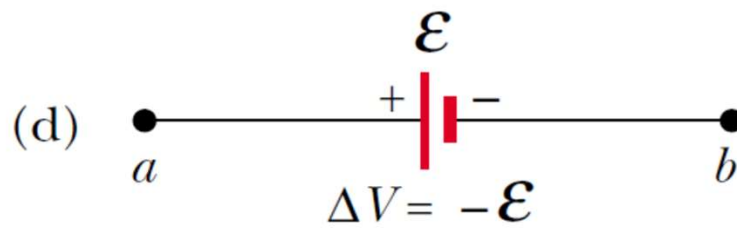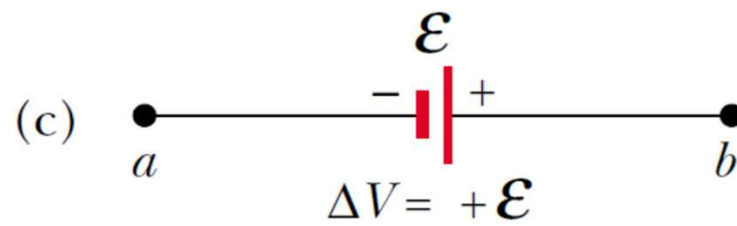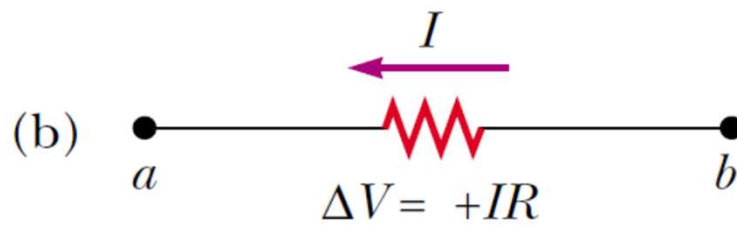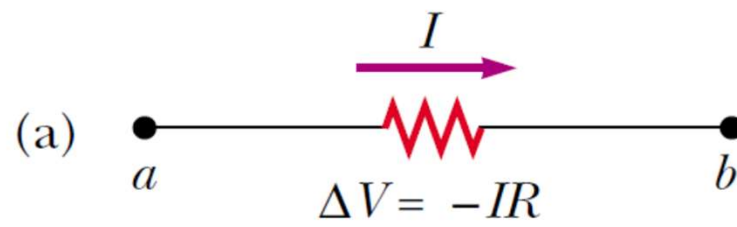

$$\sum I = 0$$

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$$


$$I_1 = I_2 + I_3$$

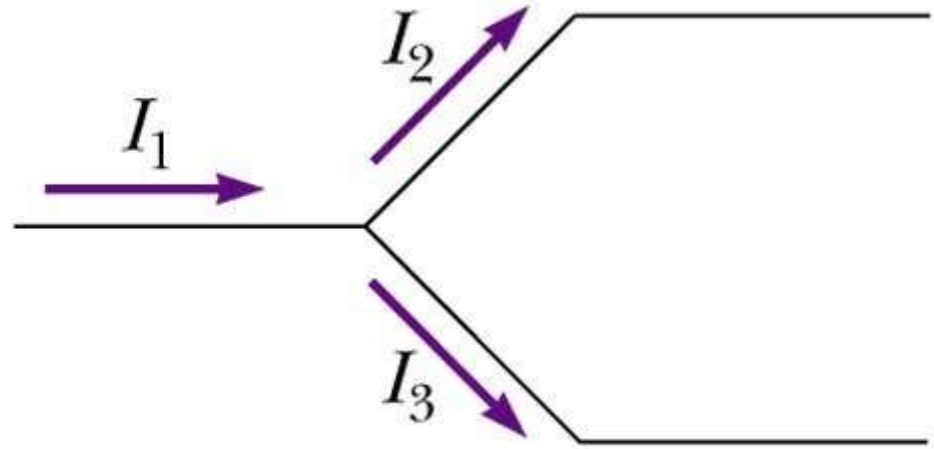




$$\sum_{\text{loop}} V = 0$$

$$V - IR_1 - IR_2 = 0$$

$$V = I(R_1 + R_2)$$

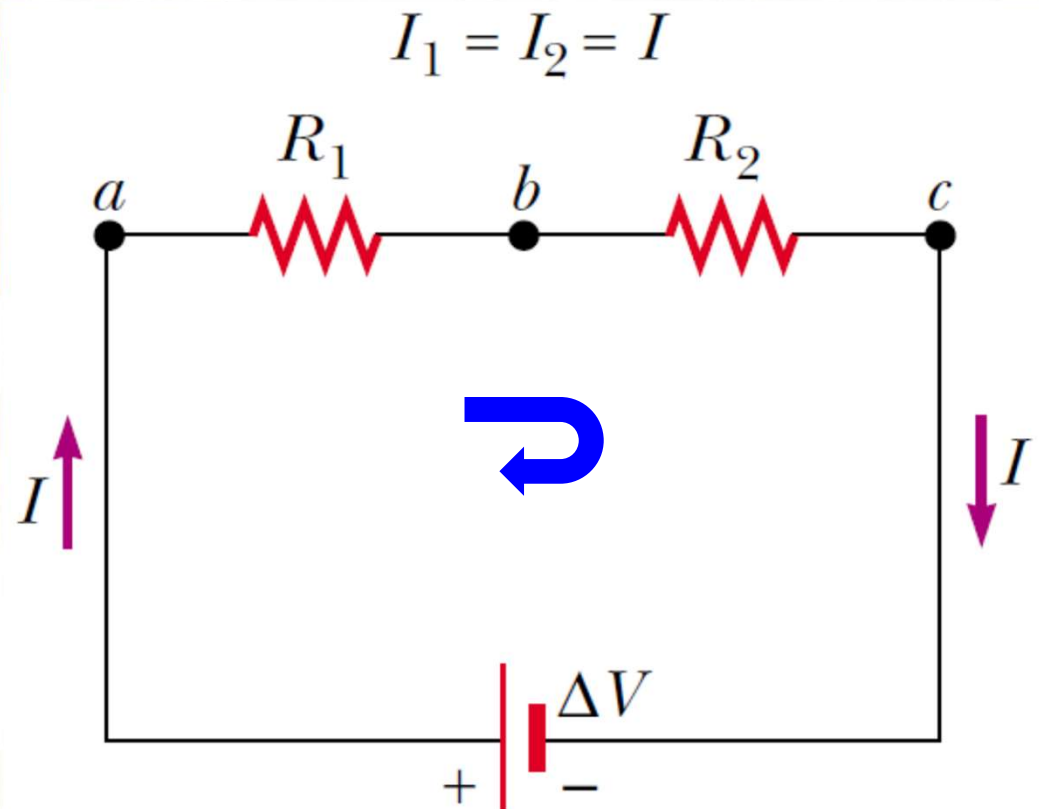

$$\Delta V_{ac} = 42 \text{ V}$$

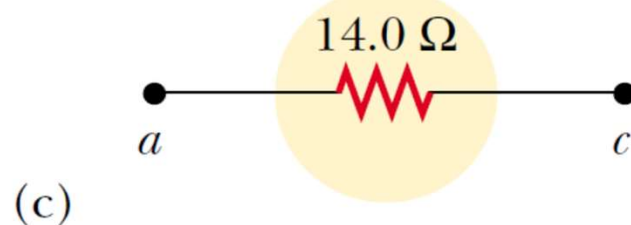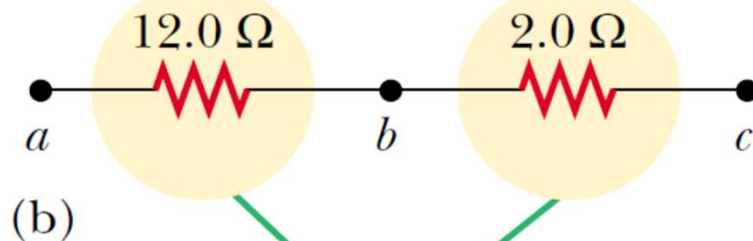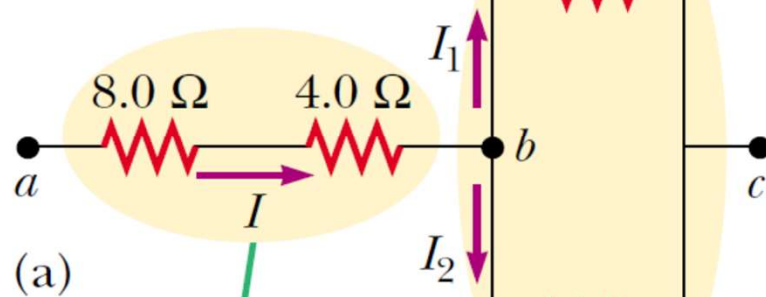

$$I = \frac{\Delta V_{ac}}{R_{eq}} = \frac{42 \text{ V}}{14.0 \Omega} = 3.0 \text{ A}$$

$$I = I_1 + I_2 = 3$$

$$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc}$$

$$V_{bc} = 6I_1 = 3I_2$$

$$2I_1 = I_2$$

$$I = I_1 + 2I_1 = 3I_1 = 3$$

$$I_1 = 1$$


$$I_2 = 2$$

$$V_{ab} = 12 \times 3 = 36$$

$$V_{bc} = 6 \times 1 = 3 \times 2 = 2 \times 3 = 6$$


$$V_{ac} = 36 + 6 = 42$$

مثال: مقاومت معادل مدار زیر را بیابید:

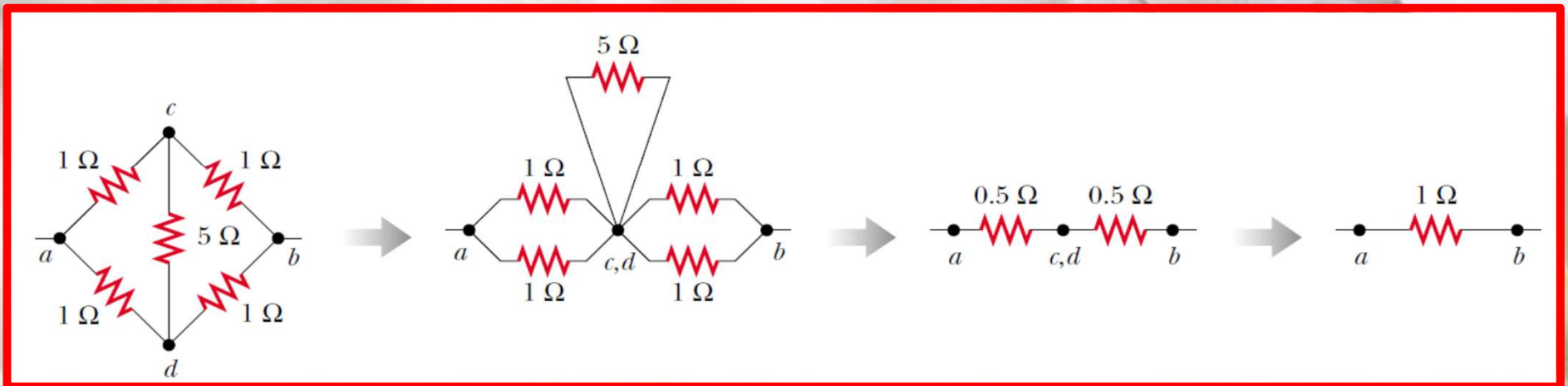

پل وتسون (Wheatstone bridge)

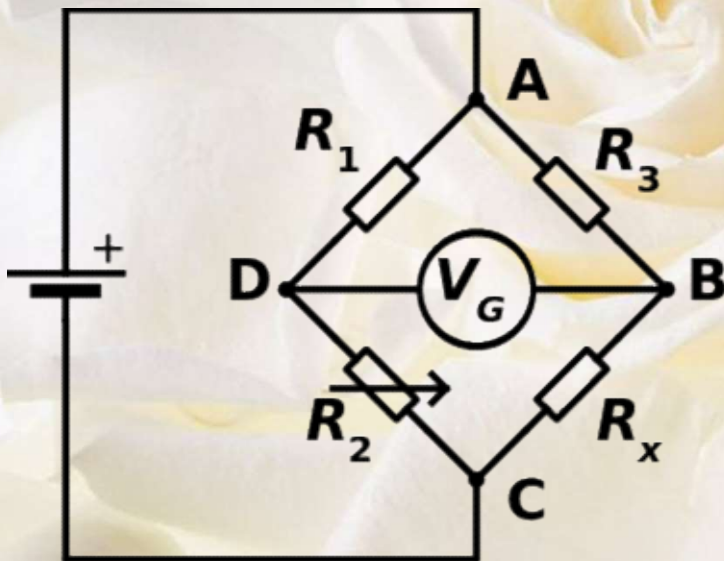
از پل وتسون برای تعیین مقاومت مجهول استفاده می شود



$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_x}{R_3}$$

$$R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$

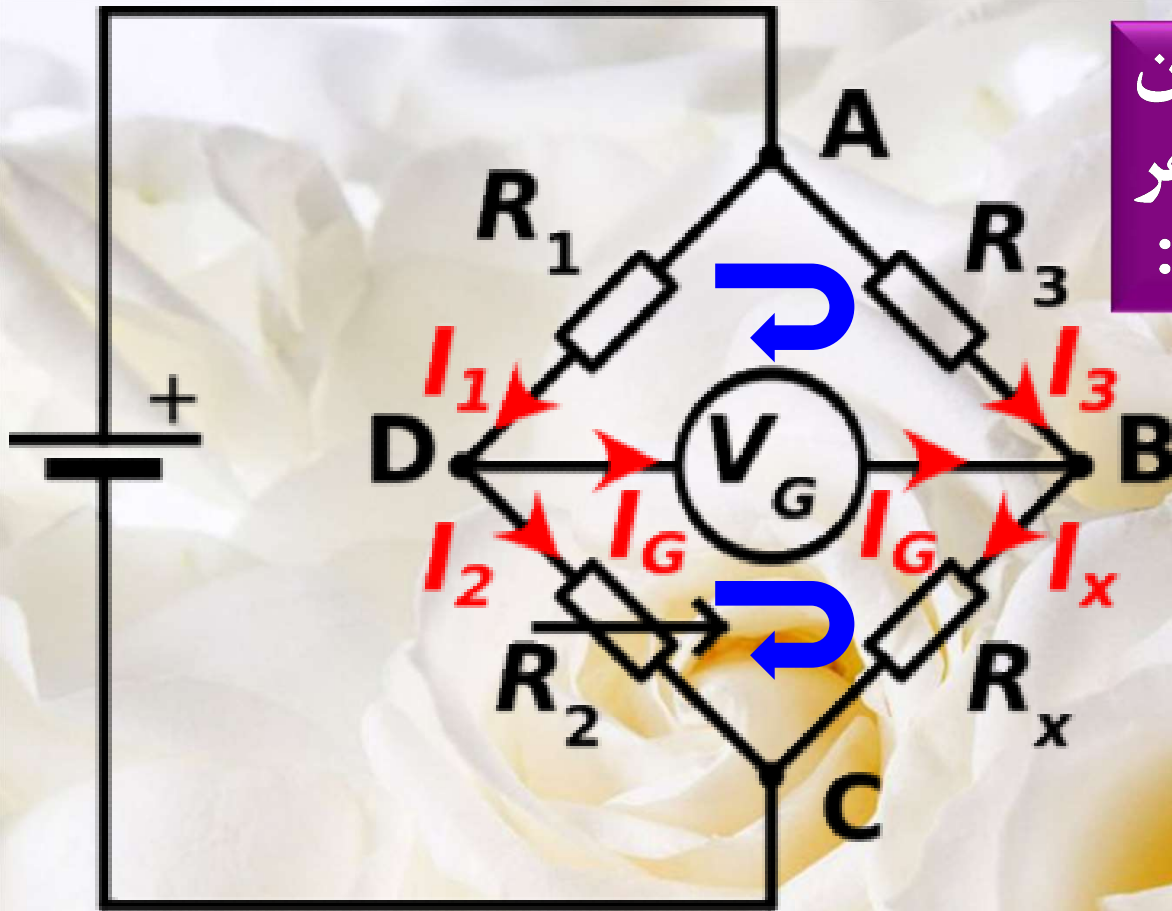با تغییر مقاوت متغیر جریان عبوری از گالوانومتر را صفر می کنیم که در این صورت:



$$V_D = V_B \text{ \& } I_G = 0$$

$$I_3 = I_x \text{ \& } I_1 = I_2$$

$$I_3 R_3 = I_1 R_1$$

$$I_x R_x = I_2 R_2$$

At B: $I_3 - I_x + I_G = 0$


At D: $I_1 - I_2 - I_G = 0$

$$I_3 R_3 - I_G R_G - I_1 R_1 = 0$$

$$I_x R_x - I_2 R_2 + I_G R_G = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_x}{R_3}$$

$$R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$

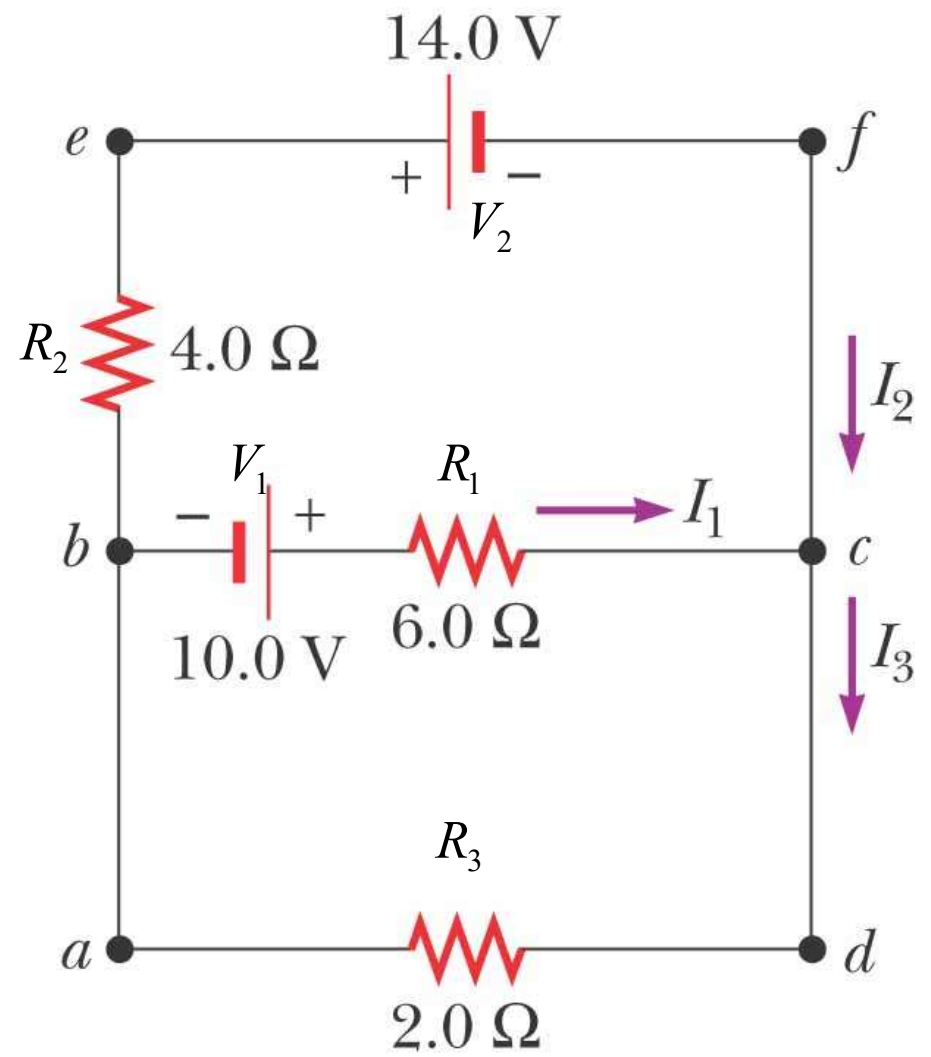


At C:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$-V_2 - I_3 R_3 - I_2 R_2 = 0$$

$$V_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

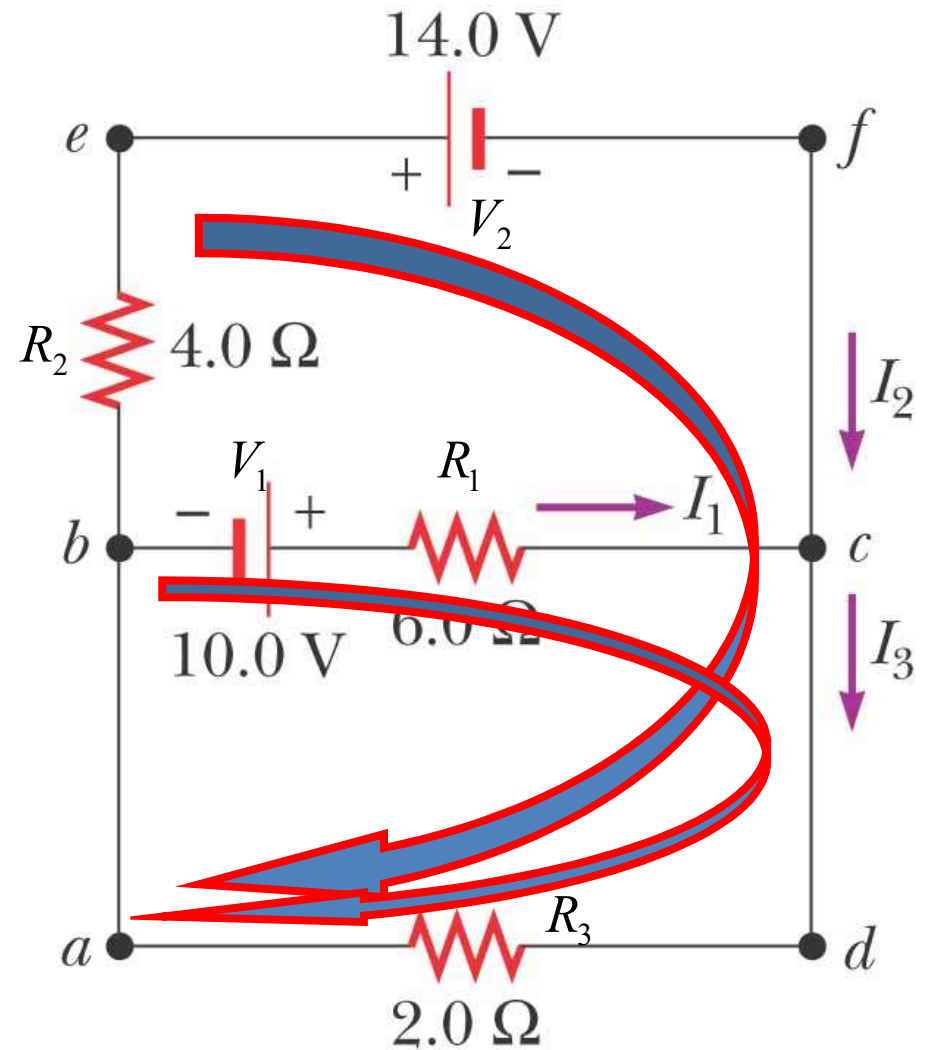

At C:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$-V_2 + I_1 R_1 - V_1 - I_2 R_2 = 0$$

$$b e f c b \quad -14.0 \text{ V} + (6.0 \, \Omega) I_1 - 10.0 \text{ V} - (4.0 \, \Omega) I_2 = 0$$


$$V_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

$$a b c d a \quad 10.0 \text{ V} - (6.0 \, \Omega) I_1 - (2.0 \, \Omega) I_3 = 0$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = -3 \text{ A}$$

$$I_3 = -1 \text{ A}$$

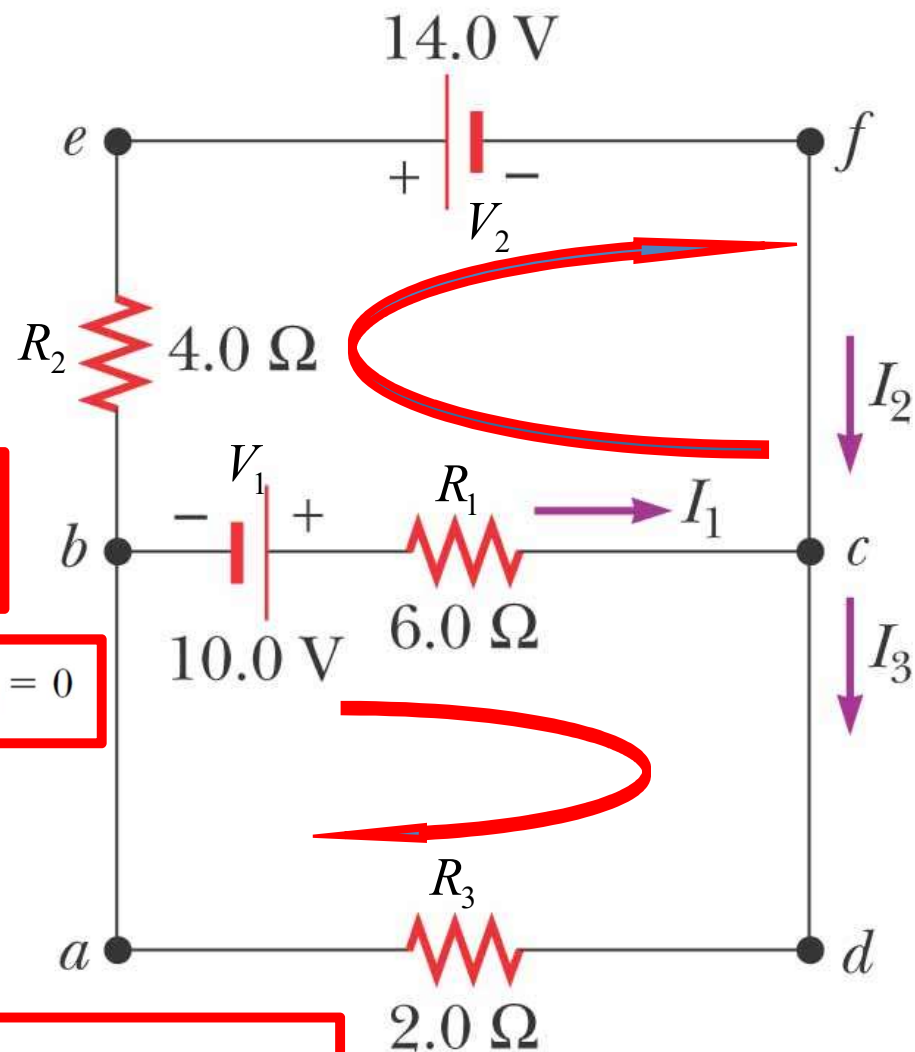

At C:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\text{defcd} \quad 4.00 \text{ V} - (3.00 \, \Omega) I_2 - (5.00 \, \Omega) I_3 = 0$$

$$\text{cfgbc} \quad (3.00 \, \Omega) I_2 - (5.00 \, \Omega) I_1 + 8.00 \text{ V} = 0$$

$$I_2 = -\frac{4.00 \text{ V}}{11.0 \, \Omega} = -0.364 \text{ A}$$


$$I_1 = 1.38 \text{ A} \quad I_3 = 1.02 \text{ A}$$

$$-8.00 \text{ V} + \Delta V_{\text{cap}} - 3.00 \text{ V} = 0$$

$$\Delta V_{\text{cap}} = 11.0 \text{ V}$$

$$Q = C \Delta V_{\text{cap}}$$
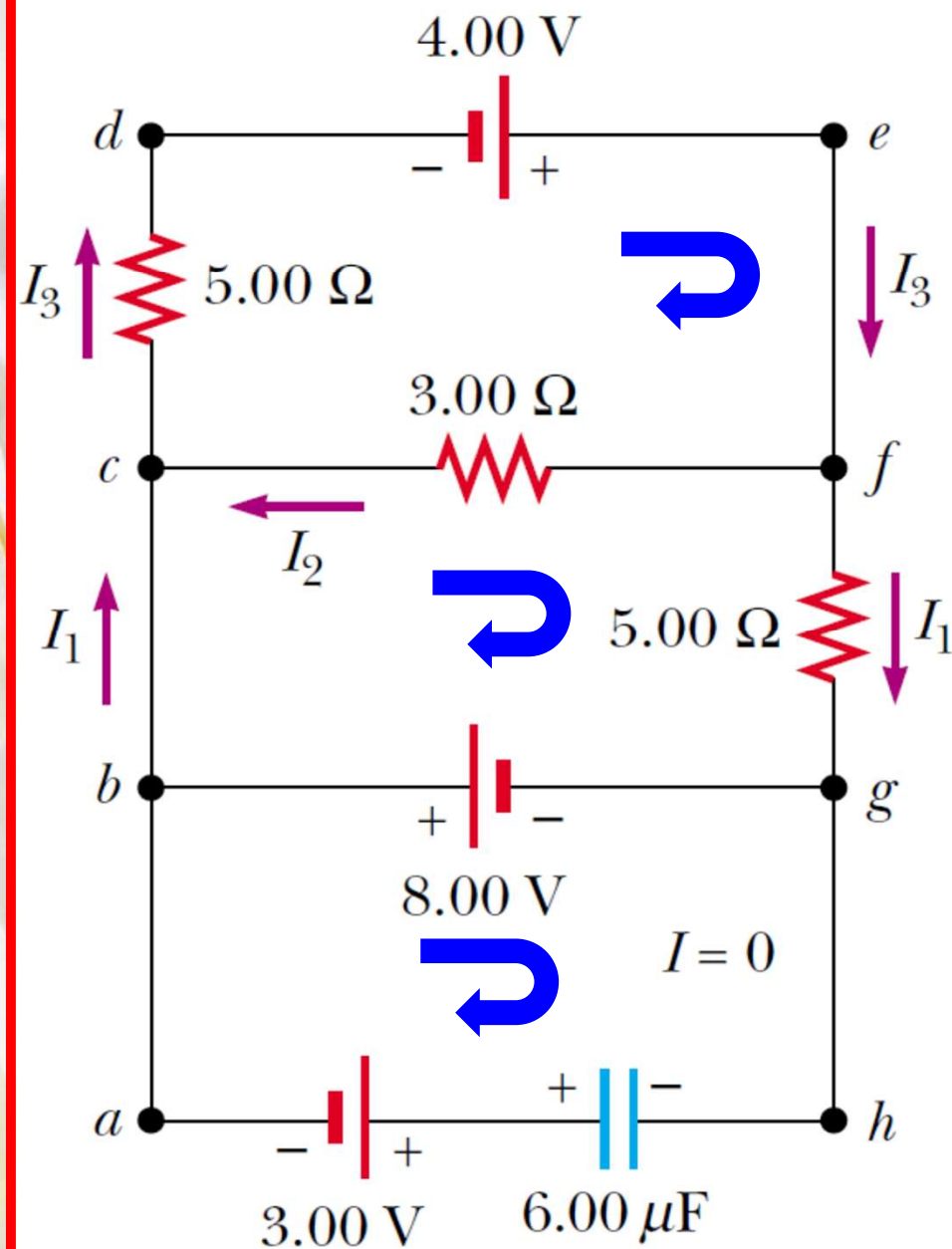
$$Q = (6.00 \, \mu\text{F})(11.0 \text{ V}) = 66.0 \, \mu\text{C}$$



$$\varepsilon = \frac{q}{C} + IR$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{-q}{RC} + \frac{\varepsilon}{R}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{-q + C\varepsilon}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - C\varepsilon} = -\frac{dt}{RC}$$

$$\int \frac{dq}{q - C\varepsilon} = -\frac{1}{RC} \int dt$$

$$q - C\varepsilon = u$$

$$dq = du$$

$$\int \frac{du}{u} = -\frac{1}{RC} t$$

$$\ln u = -\frac{1}{RC} t + K$$

$$\ln(q - C\varepsilon) = -\frac{1}{RC} t + K$$

$$t = 0 \Rightarrow q = 0$$

$$\ln(-C\varepsilon) = K$$

$$\ln(q - C\varepsilon) = -\frac{1}{RC} t + \ln(-C\varepsilon)$$


$$\ln\left(\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon}\right) = -\frac{1}{RC} t$$

$$\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon} = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$q - C\varepsilon = -C\varepsilon \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$


$$q = C\varepsilon \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)$$
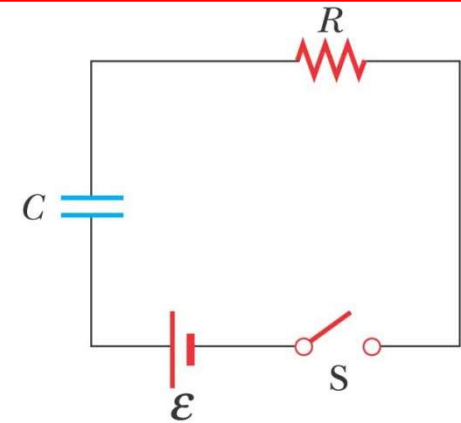
$$q = Q \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)$$



(b) $t < 0$

©2004 Thomson - Brooks/Cole

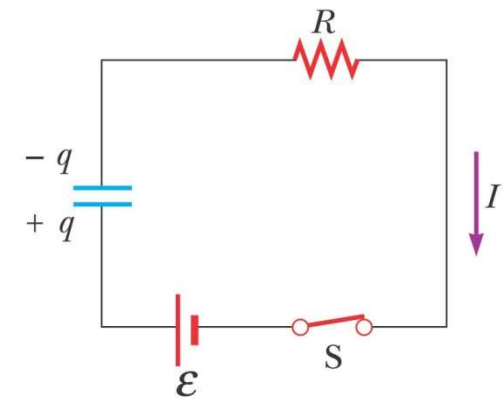



(c) $t > 0$

©2004 Thomson - Brooks/Cole

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{Q}{RC} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC}$$

$$q = Q \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{RC} \right) \right)$$
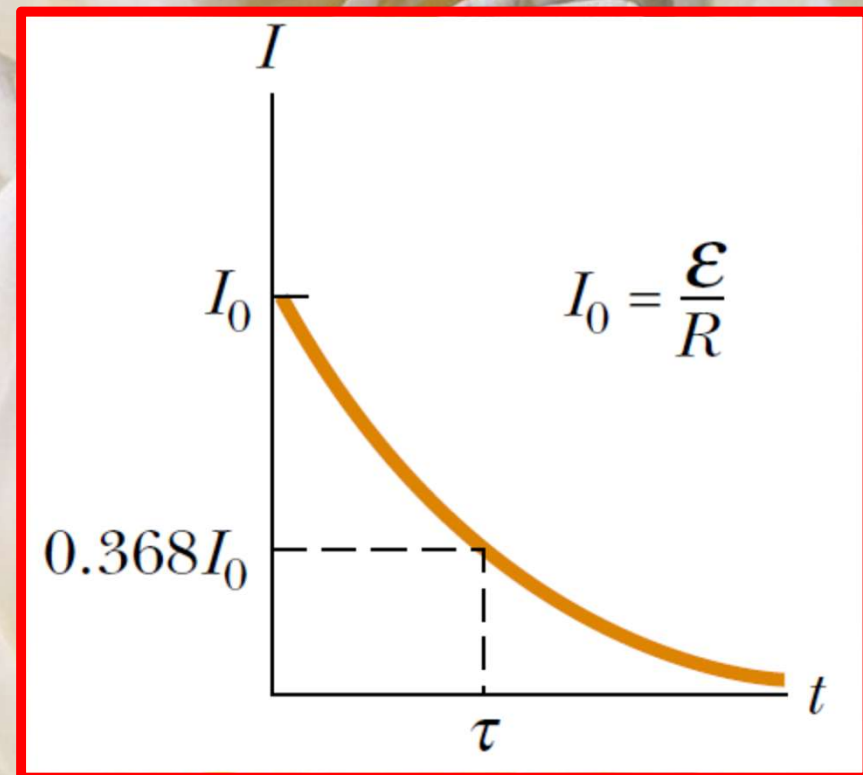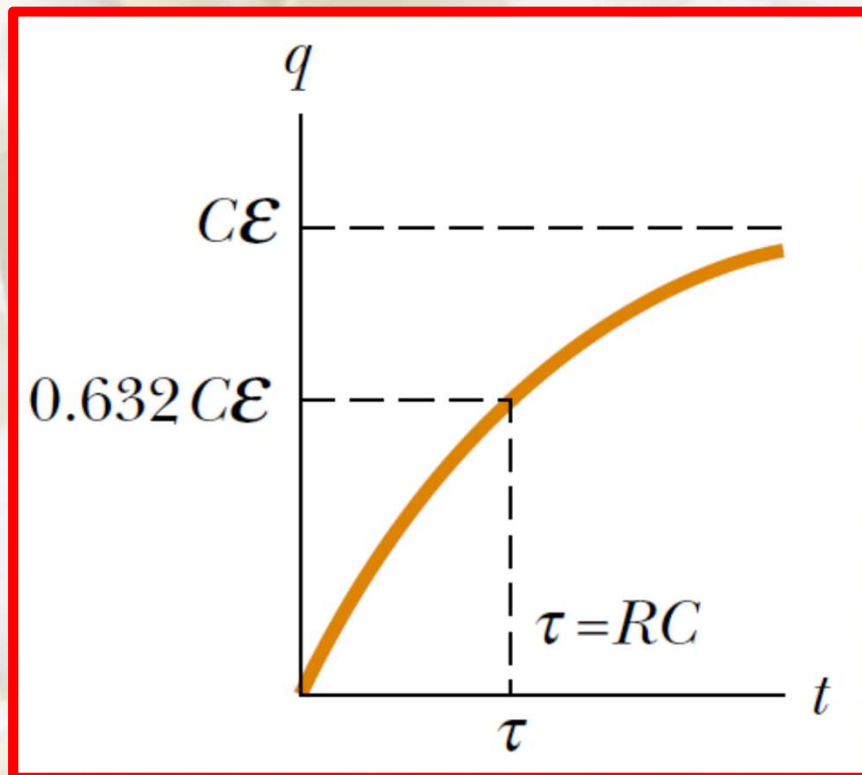
$$I = I_0 \exp \left(-\frac{t}{RC} \right)$$



$$V = \frac{q}{C} = -IR$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{-q}{RC}$$

$$\frac{dq}{q} = \frac{-1}{RC} dt$$

$$\ln q = \frac{-1}{RC} t + K$$

$$\ln Q = \frac{-1}{RC} (0) + K$$

$$\ln Q = K$$

$$\ln q = \frac{-1}{RC} t + \ln Q$$


$$\ln q - \ln Q = \frac{-1}{RC} t$$

$$\ln \frac{q}{Q} = \frac{-1}{RC} t$$

$$q = Q \exp\left(\frac{-t}{RC}\right)$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

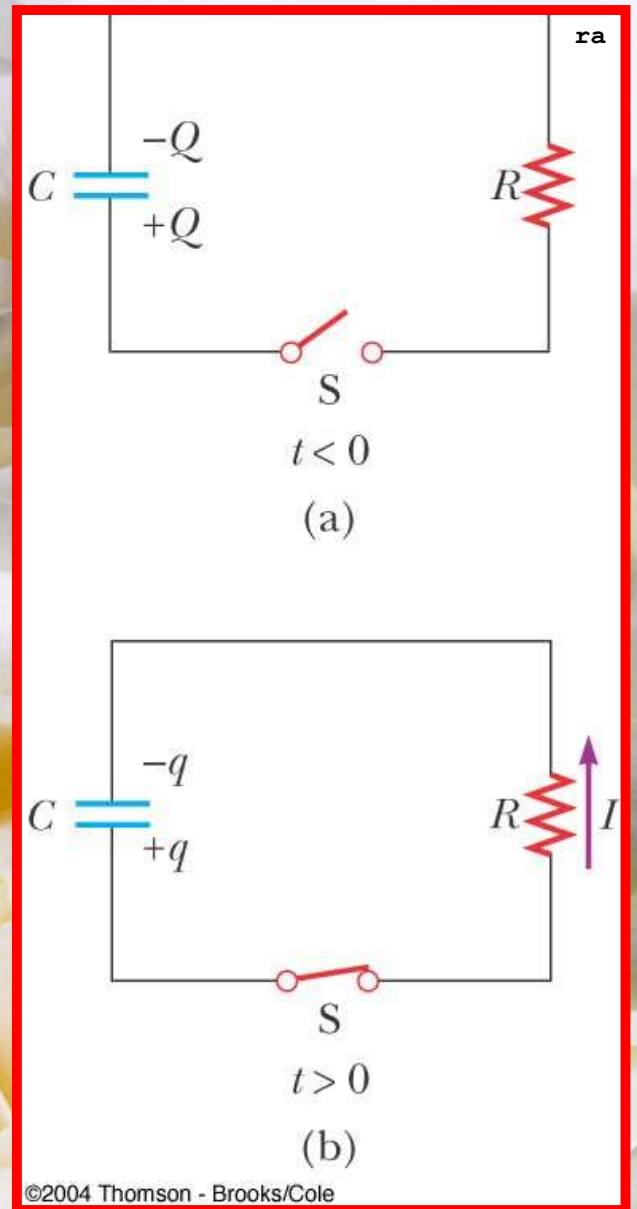
$$I = -\frac{Q}{RC} \exp\left(\frac{-t}{RC}\right)$$



$$|I| = \frac{Q}{RC} \exp\left(\frac{-t}{RC}\right)$$



$$|I| = I_0 \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

$$\tau = RC$$

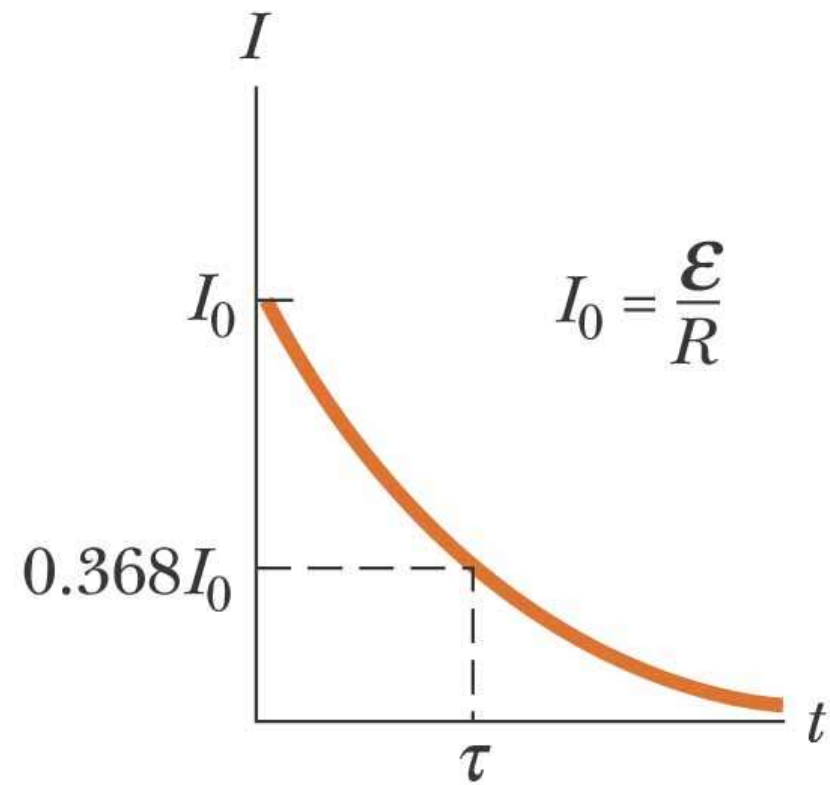

(b)

باطری ها در عمل دارای مقاومت داخلی هستند

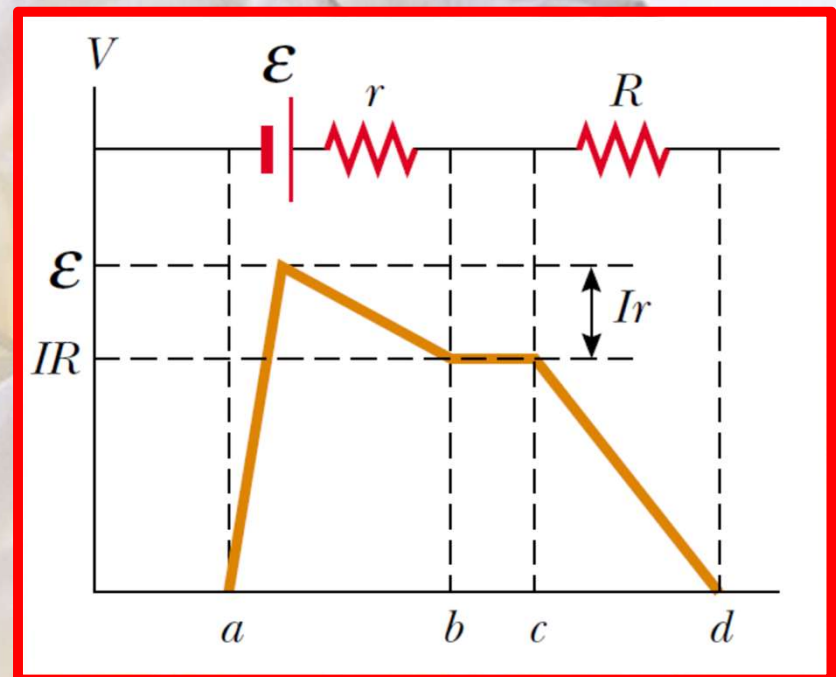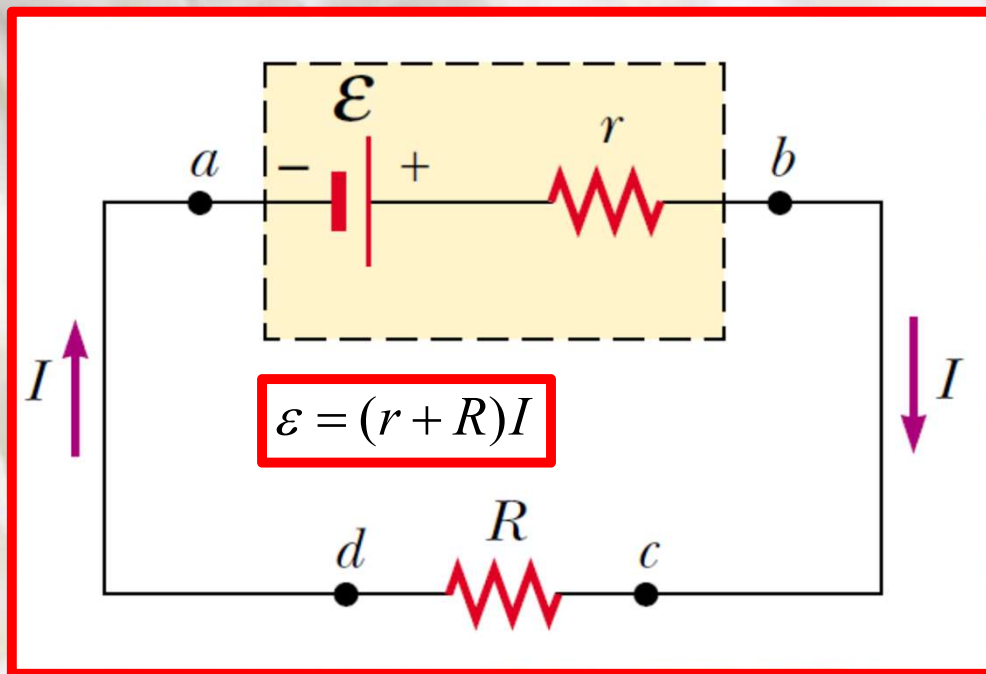

سوال: روشنایی ماگزیمم با یک باطری دارای مقاومت داخلی چه وقت حاصل می شود؟

پاسخ: وقتی که توان ماگزیمم شود

$$P = RI^2$$

$$\mathcal{E} = (r + R)I$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}$$

$$P = R \left(\frac{\mathcal{E}}{r + R} \right)^2$$


$$\frac{dP}{dR} = \left(\frac{\mathcal{E}}{r + R} \right)^2 + R \times 2 \times \frac{0 - \mathcal{E}}{(r + R)^2} \frac{\mathcal{E}}{r + R} = 0$$

$$\frac{\mathcal{E}}{r + R} = 2R \frac{\mathcal{E}}{(r + R)^2}$$

$$1 = 2R \frac{1}{r + R}$$

$$2R = r + R$$

$$R = r$$

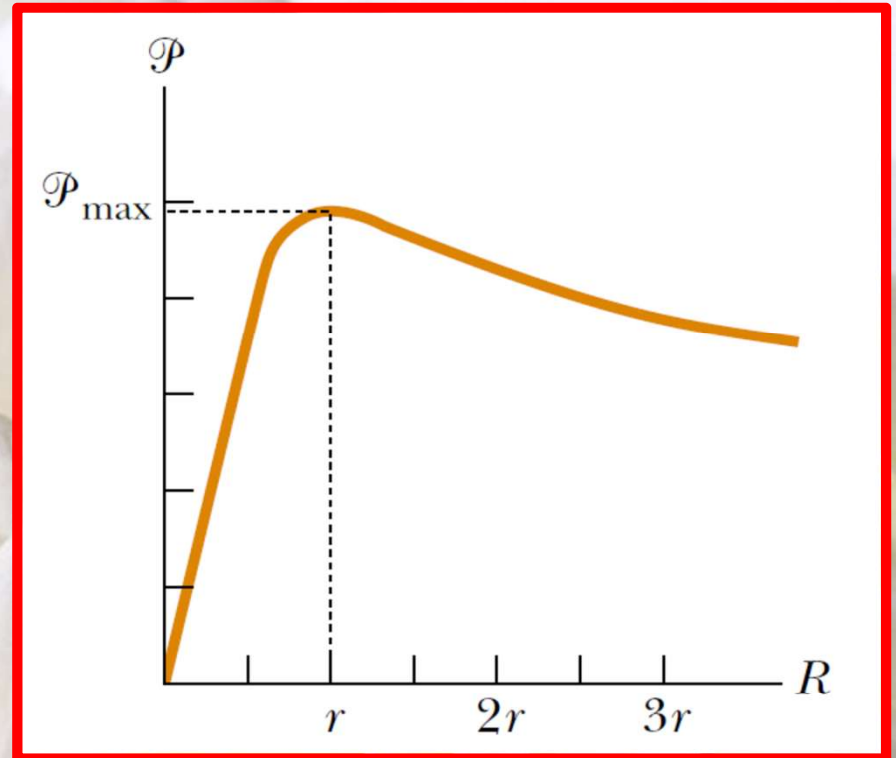

$$P_{\max} = rI^2 = r \left(\frac{\mathcal{E}}{2r} \right)^2 = \frac{1}{4} \frac{\mathcal{E}^2}{r}$$